

Общие положения и введение в логику работы шины $I^2C^{^{TM}}$ Практические рекомендации

Шина I²C

Отличительные особенности

- Двунаправленный обмен по двум линиям
- Высокая скорость обмена до 100 кбит и выше
- Возможность адресации до 128 устройств
- Простота программной реализации «Master»-абонента
- Временная независимость процесса передачи

Данное введение не является формальным описанием шины I^2C и предназначено только для достаточно подробного ознакомления с целью самостоятельной реализции частных алгоритмов связи. Для получения более полной информации обращайтесь к соответствующей литературе фирмы Philips, например, [Л].

Разработанная фирмой Philips шина I²C («Inter-Integrated Circuit»), — это двунаправленная асинхронная шина с последовательной передачей данных и возможностью адресации до 128 устройств. Физически шина I²C содержит две сигнальные линии, одна из которых (SCL) предназначена для передачи тактового сигнала, вторая (SDA) для обмена данными. Для управления линиями применяются выходные каскады с открытым коллектором, поэтому линии шины должны быть подтянуты к источнику питания +5 В через резисторы сопротивлением 1...10 кОм, в зависимости от физической длины линий и скорости передачи данных. Длина соединительных линий в стандартном режиме может достигать 2-х метров, скорость передачи — до 100 кбит/с. Суммарная ёмкость линий должна быть не больше 400 пФ, входная ёмкость на каждую ИС должна быть в пределах 5...10 пФ.

Все абоненты шины делятся на два класса — «Master» и «Slave». Устройство «Маster» генерирует тактовый сигнал (SCL) и, как следствие, является ведущим. Оно может самостоятельно выходить на шину и адресовать любое «Slave»-устройство с целью передачи или приёма информации. Все «Slave»-устройства «слушают» шину на предмет обнаружения собственного адреса и, распознав его, выполняют предписываемую операцию. Кроме того, возможен так называемый «Multi Master»-режим когда, на шине установлено несколько «Master»-абонентов, которые либо совместно разделяют общие «Slave»-устройства, либо попеременно являются то «Мaster»-устройствами, когда сами инициируют обмен информацией, то «Slave», когда находятся в режиме ожидания обращения от другого «Master»-устройства. Режим «Multi Master» требует арбитража и распознавания конфликтов. Естественно, он сложнее в реализации (имеется ввиду программная реализация) и, как следствие, реже используется в реальных изделиях.

[«] I^2C » — зарегистрированная торговая марка Philips Corporation.

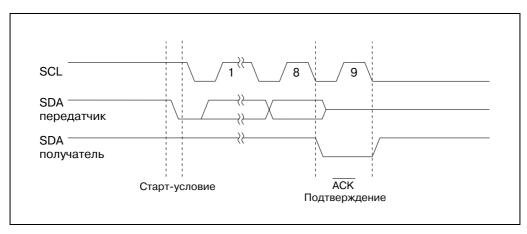


Рис. 3. Диаграмма подтверждения приёма байта по шине I²C

Передача данных начинается по первому положительному импульсу на линии SCL (рис. 3), которым стробируется старший бит первого информационного байта. Каждый информационный байт (8 битов) содежит 9 тактовых периодов линии SCL. В девятом такте устройство-получатель выдаёт подтверждение (\overline{ACK}) — отрицательный импульс, свидетельствующий о «взаимопонимании» передатчика и получателя. Сразу отметим, что любой абонент шины, как «Master», так и «Slave» может в разные моменты времени быть как передатчиком, так и получателем и в соответствии с режимом обязан либо принимать, либо выдавать сигнал \overline{ACK} , отсутствие которого интепретируется как ошибка.

Временна́я диаграмма сигналов SCL и SDA шины I²C приведена на рис. 4. Здесь S обозначает «Start»-условие, P — «Stop»-условие. Значения временны́х характеристик приведены в табл. 1.

Чтобы начать операцию обмена устройство «Master» выдаёт на шину «Start»-условие, за которым следует байт с адресом «Slave»-устройства (рис. 5), состоящий из семибитового адреса устройства (занимает биты 1...7) и однобитового флага операции — « R/\overline{W} » (бит 0) определяющего направление обмена, причём 0 означает передачу от «Master» к «Slave» (рис. 5, а), а 1 — чтение из «Slave» (рис. 5, б). Все биты передаются по шине I^2C в порядке старший-младший, то есть первым передаётся 7-ой бит, последним 0-ой. За адресом могут следовать один или более информационных байтов (в направлении, определённом флагом R/\overline{W}), биты которых стробируются сигналом SCL из «Master»-устройства.

При совершении операции чтения «Маster»-абонент должен сопровождать прочитанный байт сигналом \overline{ACK} , если необходимо прочитать следующий байт, и не выдавать сигнала \overline{ACK} , если собирается закончить чтение пакета (рис. 5, б).

Допускается многократное возобновление «Slave»-адреса в одном цикле передачи, то есть передача повторного «Start»-условия без предварительного «Stop»-условия. Такой принцип широко применяется в управлении I²C абонентами, когда

KTII-MK _________3

Шина I²C

выдача нового «Start»-условия служит для синхронизации начала нового пакета данных, сопровождаемого, например, новым управляющим словом, уточняющим адресацию пакета. Логическая реализация протоколов на шине ${\rm I}^2{\rm C}$ не нормируется документами фирмы Philips, содержащими формальные описания шины, и может быть произвольной для каждой конкретной ИС.

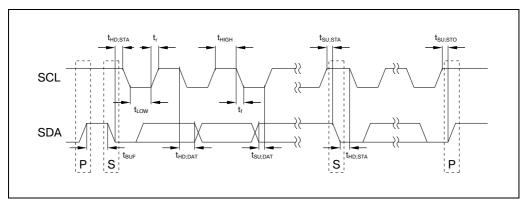


Рис. 4. Временна́я диаграмма работы шины І²С

Табл. 1. Значения временных характеристик шины I^2C

Параметр	Обозн.	Мин.	Макс.	Един.
Частота сигнала SCL Свободная шина Фиксация «Start»-условия Длительность «LOW» полупериода SCL Длительность «HIGH» полупериода SCL Готовность повторного «Start»-условия Удержание данных Готовность данных Фронт сигналов SCL и SDA Спад сигналов SCL и SDA Готовность «Stop»-условия	$\begin{array}{c} f_{SCL} \\ t_{BUF} \\ t_{HD;STA} \\ t_{LOW} \\ t_{HIGH} \\ t_{SU;STA} \\ t_{HD;DAT} \\ t_{SU;DAT} \\ t_{r} \\ t_{f} \\ t_{SU;STO} \end{array}$	0 4.7 4.0 4.7 4.0 4.7 0 250 — 4.0	100 1000 300	кГц мкс мкс мкс мкс мкс нс нс нс мкс

4 ______ KTLI-MK

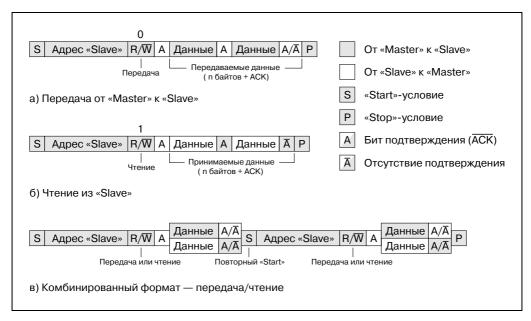


Рис. 5. Формат операций чтения/записи

Практические рекомендации

Ниже мы рассмотрим основные трудности, связанные с использованием шины I^2C в целом, а также типичные проблемы и ошибки, возникающие на начальных этапах реализации алгоритмов обмена.

Удобства применения шины I^2C очевидны — малое количество соединительных линий и высокая скорость обмена, простота аппаратной реализации линии связи. Наиболее широко поддерживает шину I^2C , конечно же, фирма Philips, производящая множество ИС различной сложности с управлением по I^2C . В первую очередь, можно выделить микросхемы энергонезависимой памяти (EEPROM) серии 24Cxx в 8-ми выводных корпусах, фактически ставшие промышленным стандартом. Из широко распространённых ИС можно выделить: микросхемы часов PCF8583, параллельный порт PCF8574, 4-х канальный 8-ми разрядный АЦП PCF8591. Существует множество модификаций этих ИС и более специализированные контроллеры, в частности, фирма КТЦ-МК выпускает специализированные контроллеры с управлением по I^2C : контроллер цифрового светодиодного дисплея и клавиатуры (CE210, CE220), контроллер ЖКИ-модуля с параллельной шиной, совмещённый с контроллером клавиатуры (CE110), контроллер сети на основе шины RS-485 (CE302).

I²C-абоненты жёстко разделяются по классам: «Master»- и «Slave»-устройство. Тот факт, что сигнал SCL всегда генерируется «Master»-устройством означает,

KTU-MK _______5

что «Маster»-абонент может быть достаточно легко реализован чисто программными средствами, так как все изменения на шине будут происходить только по сигналу SCL. И наоборот, реализация «Slave»-устройства требует аппаратной поддержки, кроме случая очень низких скоростей обмена. Существуют однокристальные микро-ЭВМ (ОМЭВМ) поддерживающие «Slave»-операции шины I²C. Это прежде всего Philips PCF80C552 (652), Microchip PIC16C62 (64, 73 и др.), Motorola MC68HC705CJ4 (ВD3, Е5). Кроме того, ОМЭВМ фирмы Philips аппаратно поддерживают «Master»-протокол, хотя практически аппаратные «Master»-контроллеры применяются редко.

В типичной микропроцессорной системе с применением I²C-устройств, обычно существует центральная ОМЭВМ, две линии портов которой отведены для управления линиями шины I²C SCL и SDA. Линии шины I²C должны быть выполнены с открытым коллектором (ОК), и подтянуты резисторами к линии питания +5 В, что позволяет абонентам шины производить операции типа «Монтажное ИЛИ» для торможения процесса обмена в случае, если они не успевают отрабатывать операции со скоростью «Маster»-абонента.

Типичная ошибка при реализации программ «Маster»-абонента — управление значением порта ОМЭВМ для установки нулевого и единичного состояний линий SCL и SDA. Если для ОМЭВМ семейства МСS-51 это нормальный режим работы, так как единичное состояние порта у них реализуется встроенным подтягивающим резистором ≈ 50 кОм, то для ОМЭВМ с симметричными портами (Motorola 68HCxxx, Microchip PIC, Atmel AVR) это будет порождать электрические конфликты. Например, в руководстве «Microchip. Embedded Control Handbook 1994/1995» приведены практические программы для связи РІС с ИС ЕЕРRОМ, содержащие подобные грубые ошибки. Положение усугубляется тем, что в случае микросхем ЕЕРRОМ такой вариант может сработать, так как они являются 100% аппаратными схемами и не вносят задержек в связной протокол, а паузу ожидания окончания цикла программирования производят переходом в пассивное состояние. Использование таких подпрограмм с ИС, производящими захват линии SCL (практически любой «Slave»-абонент, реализованный с применением ОМЭВМ), приведёт к невозможности связи, а возможно, и к выходу ИС из строя.

Реализовать настоящую имитацию ОК (мы назвали этот режим имитацией ОК, так он не позволяет устанавливать на линии напряжение выше напряжения питания, что было бы нормально для настоящего ОК, но так как по спецификации I²C напряжение на линиях SCL и SDA не должно превышать напряжение питания, его вполне законно можно считать выходом с ОК) на порте с симметричным выходом можно, если установить значение порта постоянно в ноль, а управлять состоянием линии через манипуляции с регистром направления данных. Для ОМЭВМ РІС это будет регистр «TRISx», переводящий порт либо в третье состояние, либо подключающий линии в соответствии с состоянием регистра «РОRТх». Практически так же это реализуется в AVR и МС68НС05 (08, 11), где «DDRх» коммутирует порт «РОRТх», с той лишь разницей, что у них другая полярность управляющего сигнала — у РІС ноль в «TRISx» соответствует нулю на выходе, а у AVR и МС68НС05

3 _____ KTII-MK

единица в «DDRх» соответствует нулю на выходе.

Ещё одна тонкость связанная с PIC, не имеющая собственно к I²C никакого отношения заключается в том, что у него совмещены регистр чтения состояния линий порта и регистр записи значения порта, в результате чего, если часть линий порта запрограммирована на вывод, а другая находится в третьем состоянии, то при выполнении PIC'ом операции модификации в регистр порта перепишутся значения непосредственно с выводов PIC'а установленных в третье состояние, что может нарушить (и скорее всего нарушит) работу программы обмена (потеряются нули обеспечивающие имитацию выходов с ОК). Поэтому лучше производить принудительную установку в ноль битов в «РОRТх», например, перед каждой операцией обмена, скажем такой последовательностью:

```
movlw b'11100111'; Macкa линий SCL и SDA в порте C (RC3 и RC4) andwf portc,f; Cбр. значений линий SCL и SDA в порте C в ноль
```

Другая важная сторона вопроса — необходимость тщательного соблюдения параметров временной диаграммы процесса обмена. Несмотря на то, что шина I²C асинхронная и позволяет затягивать передачу бита (байта) на сколь угодно длительное время (это свойство позволяет реализовывать программы I²C-обмена на самом низком уровне приоритета, прерывая процесс передачи в любое время), требования к минимальным значениям длительностей импульсов очень жёсткие. Ситуация усугубляется тем, что положительные перепады состояния линии имеют склонность затягиваться, так как несимметричные управляющие выходы не могут создать крутые положительные фронты.

При написании программ очень важно контролировать время между операциями на шине, реализуемыми различными подпрограммами, например выдача «Start» и «Stop»-условия, передача бита, передача байта. При состыковке этих подпрограмм не должны быть нарушены минимальные значения времени, что очень легко происходит при использовании высокоскоростных процессоров (AVR, PIC). Кроме того, необходимо следить, чтобы время между изменением на линии SDA и стробированием положительным импульсом на линии SCL было не меньше половины минимальной длительности полупериода SCL (4.7 мкс/2 = 2.4 мкс). Помимо этого, некоторые «Slave»-приборы могут ужесточить требования к максимальной частоте обмена (например, CE110 — 48 к Γ п), в этом случае необходимо пропорционально снижению частоты обмена увеличивать значения минимумов временных допусков.

Ещё одна распространённая ошибка — игнорирование требования слежения за захватом линии SCL «Slave»-абонентом. Грамотно реализованные программы операций «Маster»-абонента должны контролировать возврат линии SCL после того, как переводят её в единичное состояние, и только дождавшись реальной установки линии SCL в единичное состояние продолжать операции приёмо-передачи.

Теперь мы опишем минимально необходимый набор операций для реализации «Master»-абонента. Прежде всего, это подпрограммы выдачи «Start»- и «Stop»-условия, подпрограмма передачи байта, подпрограмма приёма байта, выдающая

TTT		T2 C
111	ина.	14 ()

сигнал \overline{ACK} и подпрограмма приёма байта, не выдающая сигнал \overline{ACK} . Три последние используют подпрограммы передачи бита и приёма бита. Во временных промежутках между подпрограммами линия SCL имеет нулевое значение. Как уже говорилось ранее, важно правильно согласовать все временные характеристики подпрограмм. Если, к примеру, вы вызываете повторный «Start» сразу за передачей (приёмом) байта, то необходимо, чтобы полностью завершился нулевой полупериод (≥ 4.7 мкс), предшествующий «Start»-условию, а подпрограмма, реализующая «Start»-условие, переведя линии SDA и SCL в единичное состояние, дождавшись их реального возврата, должна удерживать её в таком состоянии не менее установленного времени (≥ 4.7 мкс), и так во всех случаях.

Оперируя этими пятью подпрограммами можно легко наладить обмен по шине I^2C . Можно выдать на шину «Start»-условие, за ним «Slave Adress», далее данные, в соответствии с протоколом конкретной I^2C -ИС. Можно выдать повторное «Start»-условие, новый «Slave Adress» и так далее, формируя процесс обмена как из элементов конструктора. Обычно протоколы обмена «Slave»-устройств довольно логично соответствуют программированию в таком стиле.

Литература

[1] The I²C-bus and how to use it. © 1997 Philips.

Общие положения и введение в логику работы шины ${\rm I}^2{\rm C}$

 Π рактические рекомендации

1-е издание

© 1997 КТЦ-МК

Автор: А.А.Голов

Вёрстка произведена в пакете CyrTUG-emT_EX с использованием кириллических шрифтов семейства LH

8 _____ KTII-MK